

Workshop Aplikasi Mikroprosesor & Antarmuka

**PROGRAM STUDI
TEKNIK TELKOMUNIKASI**

Akuwan Saleh, MT

PENILAIAN

- ⇒ Laporan + Tugas + Presentasi = **60%**
 - eval-1(Lap.1-5) = 20%
 - eval-2(Lap.6-10) = 20%
 - eval-3(Lap.11-15 & (PPT+ presentasi)) = 20%
- ⇒ TPS = **40%**
 - eval-4 (TPS = Tugas Proyek Semester)

REFERENSI

- Rui Santos & Sara Santos, “ESP32 Web Server With Arduino IDE.pdf: Step By Step Project Guide”, <https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/>, juni 2020.
- Julien Bayle, “C Programming for Arduino”, Packt Publishing Ltd, Birmingham, May 2013
- Fabian Winkler, “Arduino/Processing Communication Workshop”, Fall, 2013.
- Jack Purdum, “Beginning C for Arduino, Learn C Programming for the Arduino and Compatible Microcontrollers”, Apress, 2012.
- John-David Warren, Josh Adams, and Harald Molle, “Arduino Robotics”, Springer, New York, 2011.
- Casey Reas and Ben Fry, “Getting Started with Processing”, O’Reilly Media, Inc., June 2010.
- Joshua Noble, “Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks”, O’Reilly Media, Inc., July 2009.
- Peter Hoddie, Lizzie Prader, “IoT Development for ESP32 and ESP8266 with JavaScript; A Practical Guide to XS and Moddable SDK”, Apress, Menlo Park, CA,USA, 2020.

MATERI

PENDAHULUAN

- 1. KOMUNIKASI MIKROKONTROLER DENGAN SOFTWARE PROCESSING**
- 2. ANALOG INPUT DAN AUDIO PROCESSING**
- 3. KONTROL MULTI LED MENGGUNAKAN ARDUINO DAN PROCESSING**
- 4. PENCAMPUR WARNA VIRTUAL MENGGUNAKAN ARDUINO DAN PROCESSING**
- 5. MONITORING SUHU DENGAN ARDUINO DAN PROCESSING**
- 6. MONITORING INTENSITAS CAHAYA DENGAN ARDUINO DAN PROCESSING**
- 7. KONTROL MOTOR DC MENGGUNAKAN ARDUINO DAN PROCESSING**
- 8. APLIKASI SENSOR ULTRASONIC MENGGUNAKAN ARDUINO DAN PROCESSING**

MATERI

9. **KONTROL LAMPU AC 220 V BERBASIS ARDUINO DAN PROCESSING**
10. **MODUL WiFi ESP32 DENGAN ARDUINO IDE**
11. **KOMUNIKASI NIRKABEL MENGGUNAKAN MODUL RF 434 MHz DAN PROCESSING**
12. **ESP32 WEB SERVER UNTUK KONTROL LED DAN MENAMPILKAN GAMBAR**
13. **ANTARMUKA MODUL GPS DENGAN MIKROKONTROLER DAN PROCESSING**
14. **ESP32 WEB SERVER UNTUK PENGUKURAN SUHU DAN KELEMBABAN**
15. **KOMUNIKASI DATA BERBASIS BLUETOOTH DAN HP**

9. KONTROL LAMPU AC 220V BERBASIS ARDUINO DAN PROCESSING

TUJUAN

- Mengendalikan nyala lampu AC 220 Volt (On dan Off) menggunakan driver Transistor dan Relay
- Menampilkan animasi kontrol lampu menggunakan Processing.

DASAR TEORI

➤ RELAY


- Sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching.
- Merupakan “otak” dari rangkaian pengendali.
- Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik.

DASAR TEORI


- Secara sederhana relay elektromekanis didefinisikan sebagai berikut :
 - Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar.
 - Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik.

DASAR TEORI

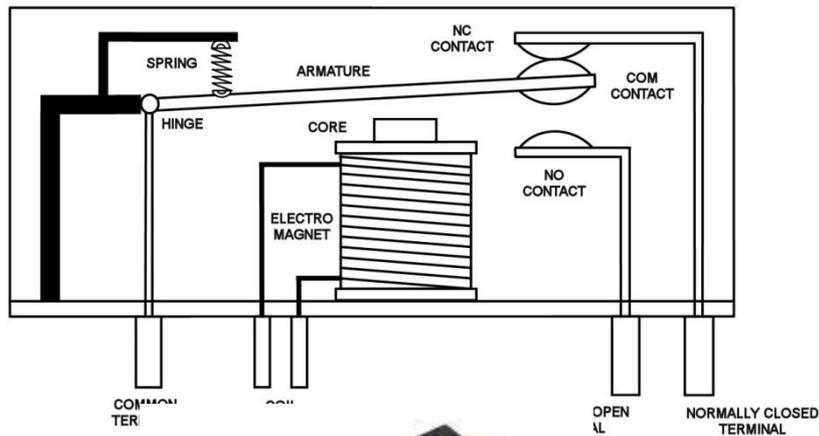Konstruksi Relai Elektro Mekanik Posisi NC (Normally Close)



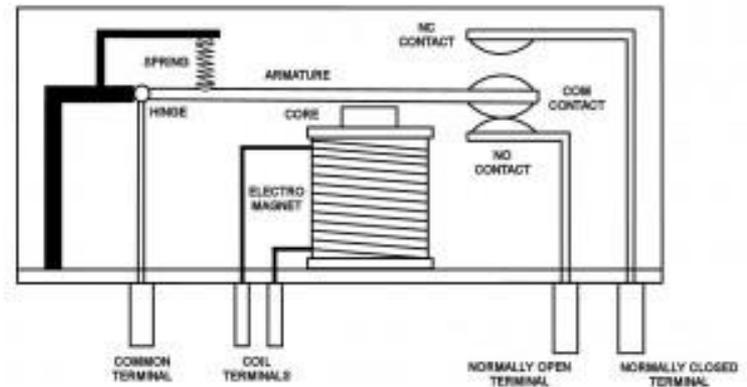Konstruksi Relai Elektro Mekanik Posisi NO (Normally Open)



DASAR TEORI

Berdasar pole dan throw yang dimilikinya.

Pole : banyaknya contact yang dimiliki oleh relay

Throw : banyaknya kondisi (state) yang mungkin dimiliki contact

Relay berdasar jumlah pole dan throw :

DPST (Double Pole Single Throw)

SPST (Single Pole Single Throw)

SPDT (Single Pole Double Throw)


DPDT (Double Pole Double Throw)

3PDT (Three Pole Double Throw)


4PDT (Four Pole Double Throw)

DASAR TEORI


Jenis Relay berdasarkan Pole dan Throw

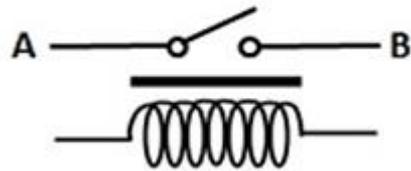


Single Pole Single Throw
(SPST)

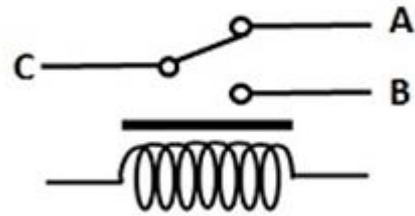

Single Pole Double Throw
(SPDT)

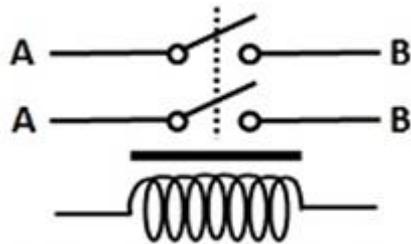

Double Pole Single Throw
(DPST)

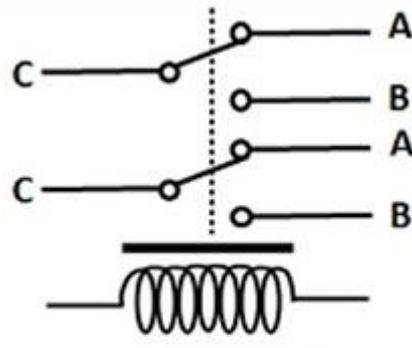

Double Pole Double Throw
(DPDT)

DASAR TEORI


Jenis Relay berdasarkan Pole dan Throw

<p>Single Pole Single Throw (SPST)</p>	<p>Single Pole Double Throw (SPDT)</p>
<p>Double Pole Single Throw (DPST)</p>	<p>Double Pole Double Throw (DPDT)</p>

teknikelektronika.co

DASAR TEORI

5V Relay Terminals and Pins

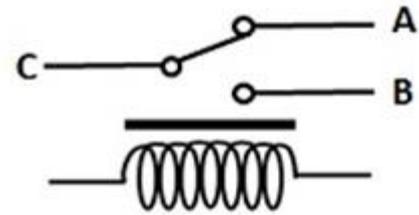

Single Pole Double Throw (SPDT)



DASAR TEORI

Jenis relay, dari desain saklar relay maka relay dibedakan menjadi :

Single Pole Single Throw (SPST), relay ini memiliki 4 terminal yaitu 2 terminal untuk input kumparan elektromagnet dan 2 terminal saklar. Relay ini hanya memiliki posisi NO (Normally Open) saja.


Single Pole Double Throw (SPDT), relay ini memiliki 5 terminal yaitu terdiri dari 2 terminal untuk input kumparan elektromagnetik dan 3 terminal saklar. relay jenis ini memiliki 2 kondisi NO dan NC.


DASAR TEORI

Double Pole Single Throw (DPST), relay jenis ini memiliki 6 terminal yaitu terdiri dari 2 terminal untuk input kumparan elektromagnetik dan 4 terminal saklar untuk 2 saklar yang masing-masing saklar hanya memiliki kondisi NO saja.

Double Pole Double Throw (DPDT), relay jenis ini memiliki 8 terminal yang terdiri dari 2 terminal untuk kumparan elektromagnetik dan 6 terminal untuk 2 saklar dengan 2 kondisi NC dan NO untuk masing-masing saklarnya.

Rangkaian Driver Relay-1

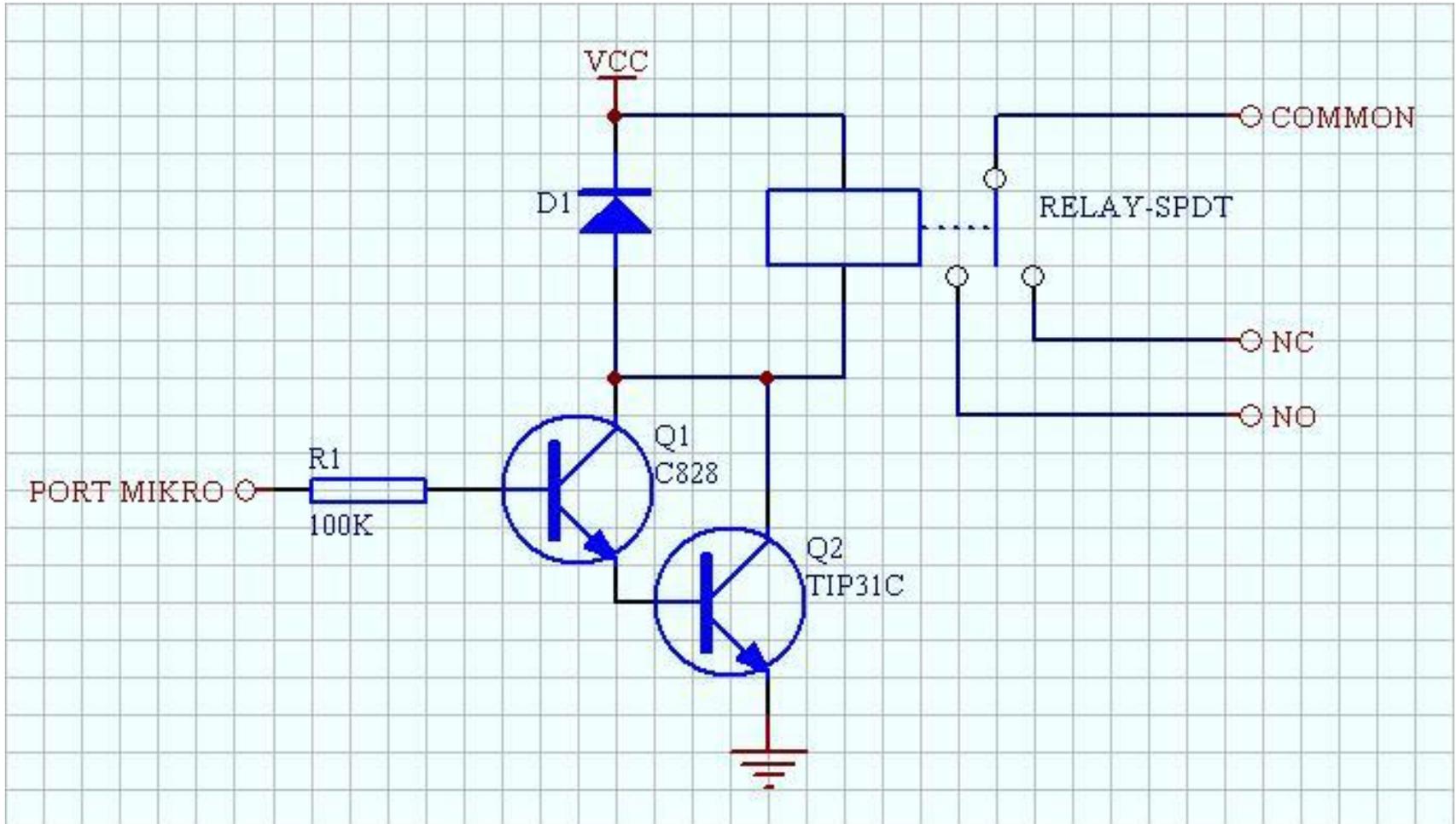

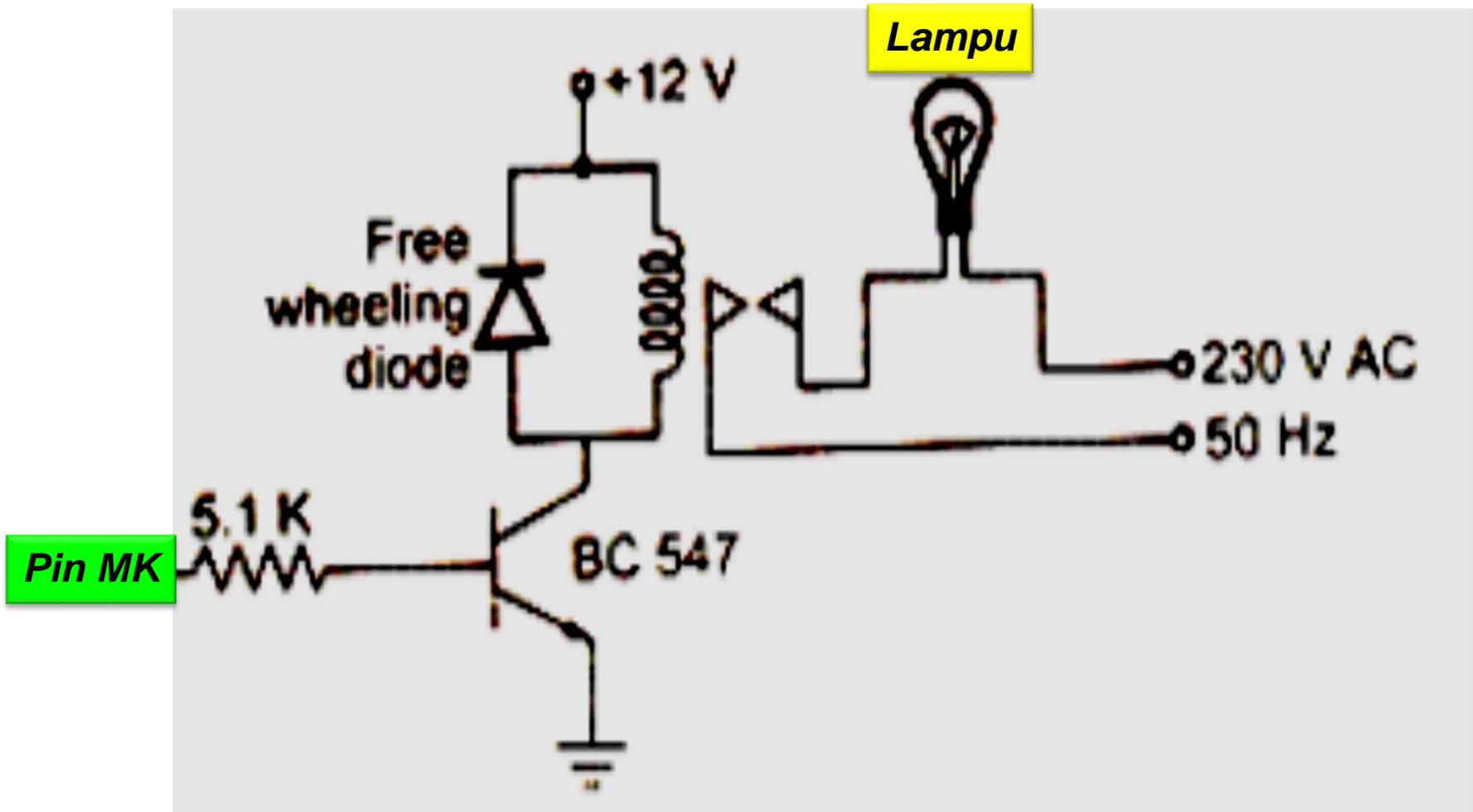

DASAR TEORI

- ✓ Relay SPDT **12V** dengan kapasitas arus **5A**. Dari hasil pengukuran nilai resistansi kumparan relay adalah sebesar **358 ohm**.
- ✓ Arus yang dibutuhkan adalah sebesar **12V / 358 Ohm = 33,5 mA**
- ✓ Sehingga transistor harus dapat menghasilkan arus sedikitnya **2-3 kali** lebih besar dari **33,5 mA**, yakni sekitar **100 mA**.
- ✓ Transistor yang digunakan adalah 2 buah transistor **NPN** tipe **C828** memiliki penguatan arus **DC (hfe)** sekitar **130 – 520 kali**.



DASAR TEORI

- ✓ Jika penguatan arusnya sebesar **100 kali**.
Transistor C828 memiliki **$V_{BE} = 0,8V$** .
- ✓ Transistor disusun secara Darlington sehingga penguatan arusnya menjadi **$100 \times 100 = 10.000$ kali**.
- ✓ Arus basis minimal : **$I_b = 100 / 10000 = \pm 10 \mu A$** .
Jika V_{BE} bernilai 0,8 volt dan tegangan keluaran logika 1 mikrokontroler bernilai **4,8 volt**, maka
 $R_B = (4,8 - 0,8 - 0,8) / 10E-6 = 320000 \text{ ohm}$.


DASAR TEORI

- ✓ Pemasangan **diode 1N4002** berfungsi mencegah arus transien yang ditimbulkan oleh kumparan relay.
- ✓ Jadi rangkaian di atas sangat cocok digunakan pada aplikasi menggunakan mikrokontroler karena arus source **port I/O mikrokontroler** biasanya hanya **20mA**.

Rangkaian Driver Relay-2

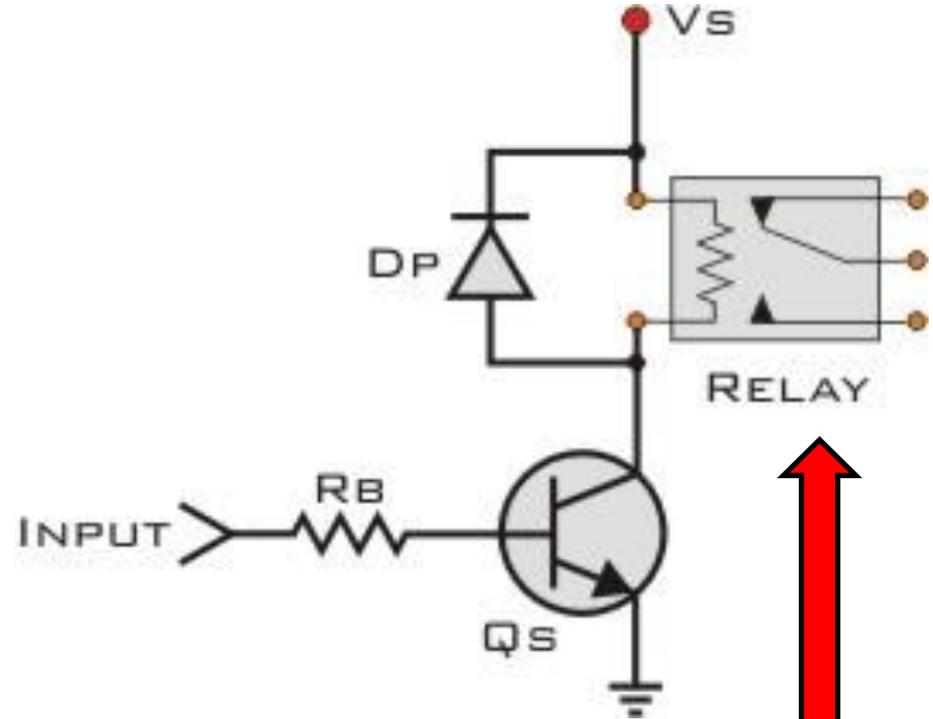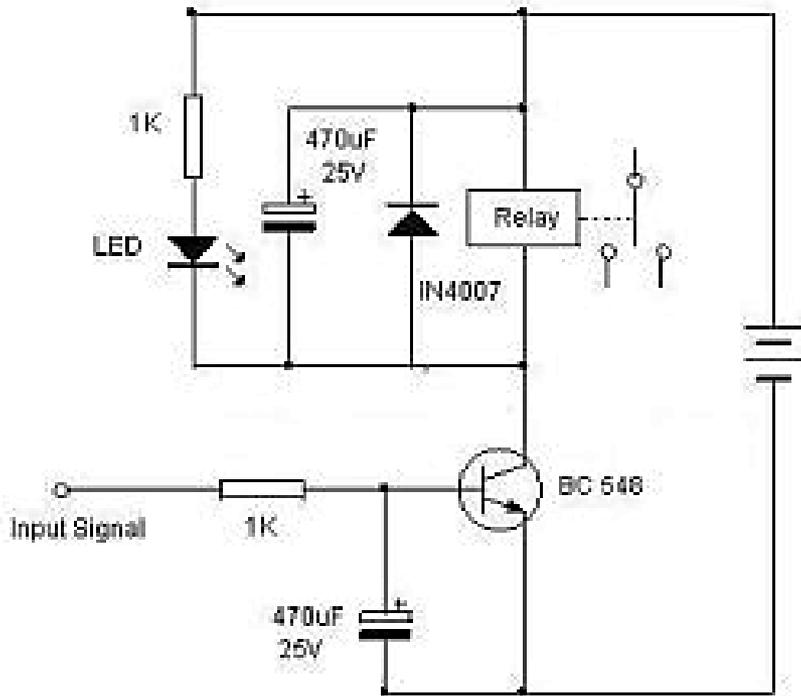

	MODEL	Nominal voltage	Coil resistance ($\pm 10\%$)
g Type	RAL-1.5 W-K	1.5 VDC	30 Ω
	RAL- 3 W-K	3 VDC	120 Ω
	RAL 4.5 W-K	4.5 VDC	270 Ω

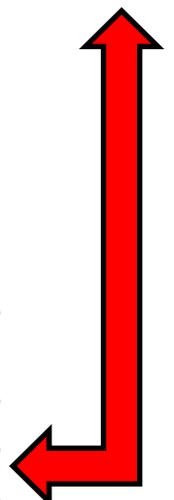

DASAR TEORI

- ✓ Relay type **RAL3W-K** yg Coil Resistance nya adalah **120 Ohm**. Maka, arus beban (IL) dapat dihitung sebagai berikut :

$$IL = VS/RL$$

IL = arus beban

VS = tegangan catu

RL = resistansi beban (coil resistance)

$$IL = 3/120 = 25 \text{ mA}$$

- ✓ Dioda DP diparalel dengan coil relay, tujuannya untuk memproteksi arus balik ke transistor jika coil dalam keadaan OFF. Dioda yang dapat digunakan antara lain IN4001 atau IN4004

DASAR TEORI

- ✓ **hFE minimum** dari transistor Qs adalah :
“5 kali arus beban dibagi arus input pada basis transistor”

$$\mathbf{hFE(\min) = 5 \times I_L / \text{ arus input}}$$

Misalnya input basis transistor Qs adalah output digital Xbee, 4mA, maka :

$$\mathbf{hFE(\min) = 5 \times 25 / 4 = 31,25}$$

- ✓ Jadi, transistor Qs yg dipilih hFE nya harus lebih besar dari 31,25. Misalnya 2N2222, BC547, BC 337 yang hFE nya sekitar 100.

DASAR TEORI

✓ Nilai RB (Resistor Basis) adalah :


$$RB = (VS \times hFE) / (5 \times IL) = (3 \times 100) / (5 \times 0,025) = 750$$

Ohm → nilai yg mendekati adalah **RB = 680**
Ohm.

Hardware :


- Arduino Uno Board
- Kabel USB
- 1x Relay 10 A
- 1x Transistor NPN TIP 120
- 1x Dioda iN4004
- 1x Resistor 1K)
- Kabel jumper

Rangkaian Antarmuka

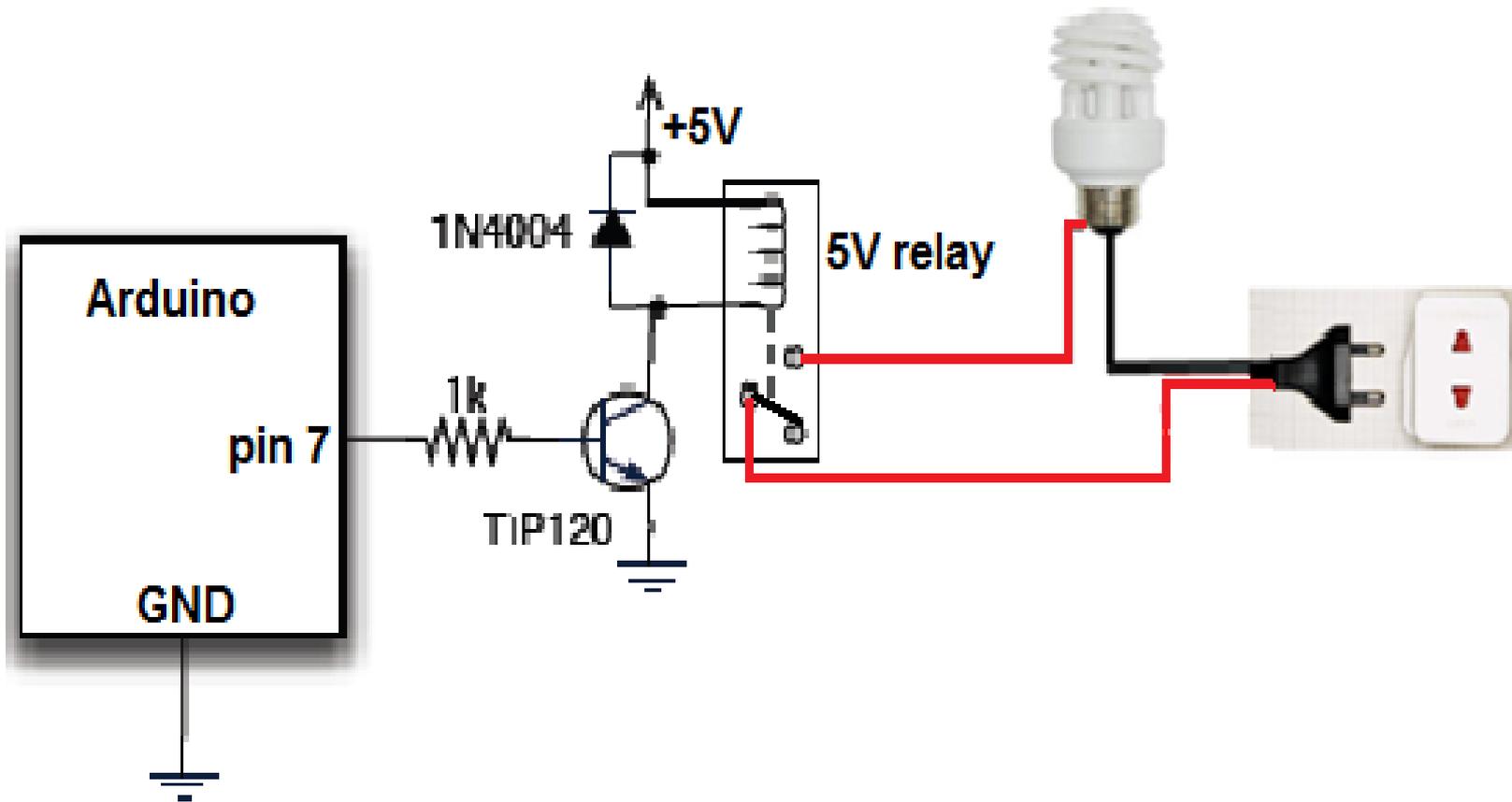

Desain kontrol lampu AC 220 V

Rangkaian Antarmuka

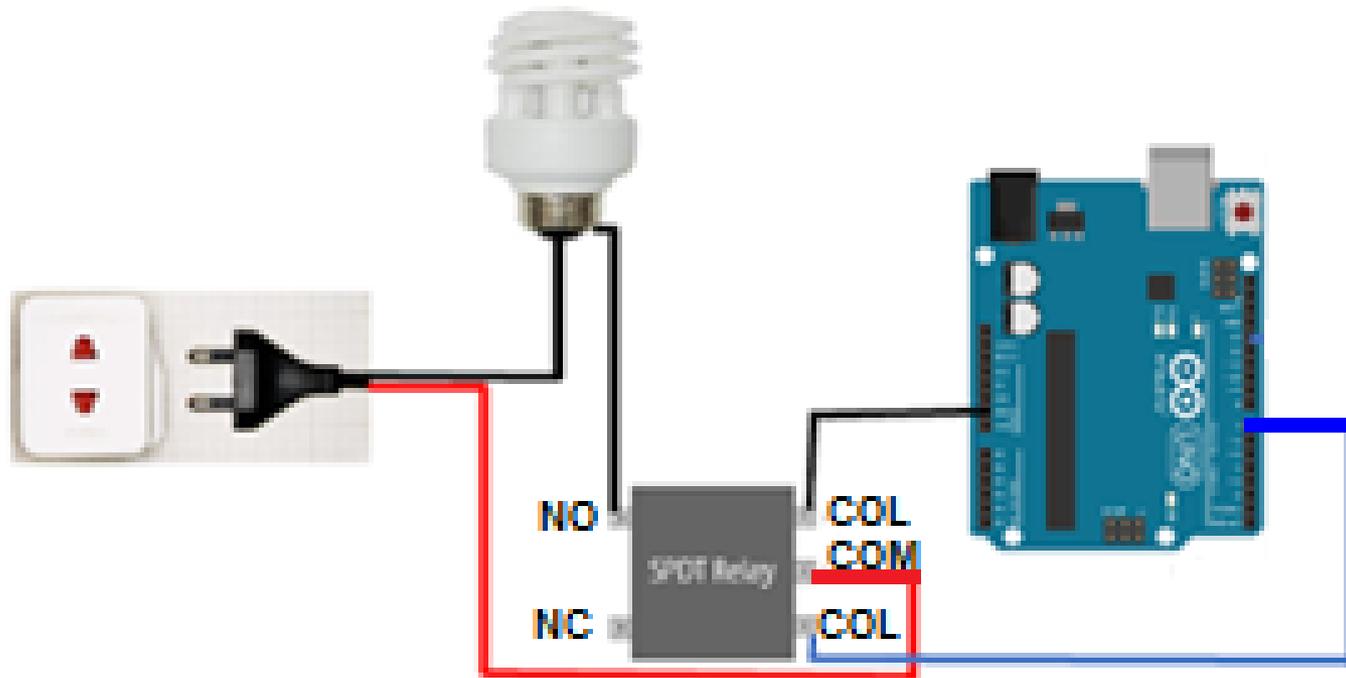

Desain kontrol lampu AC 220 V

PROGRAM-1:

Arduino Uno

```
Int lampu=7;  
Void stup(){  
PinMode(lampu, OUTPUT);  
Serial.begin(9600);  
}  
Void loop(){  
digitalWrite(lampu, HIGH); // Turns ON Relays  
Serial.println("Light ON");  
delay(2000);  
digitalWrite(lampu,LOW); // Turns Relay Off  
Serial.println("Light OFF");  
delay(2000);  
}
```

PROGRAM-2:

Arduino Uno

```
int lampu = 7;
int out;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(lampu, OUTPUT);
}
void loop()
{
  if (Serial.available()>0)
  {
    int baca = Serial.read();
    if (baca == 'a')
    {
      out=1;
    }
  }
}
```

```
if (baca == 'b')
{
  out=0;
}
if(out==1)
{
  digitalWrite(lampu,HIGH);
  Serial.println("LAMPU NYALA");
}
else if(out==0)
{
  digitalWrite(lampu,LOW);
  Serial.println("LAMPU MATI");
}
}
```

PROGRAM-2: Processing

```
import processing.serial.*;
Serial comPort;
boolean ledState=false; //kondisi awal lampu mati
void setup(){
  comPort = new Serial(this, "COM19", 9600);
  background(255,0,0); //Warna Awal tombol merah
}
void draw(){
}
void mousePressed() {
  ledState=!ledState;
  if(ledState){
    background(0,255,0); //Berubah warna menjadi hijau
    comPort.write('a');//mengirim "a" untuk menyalakan lampu.
  }else{
    background(255,0,0); //warna berubah merah
    comPort.write('b');//mengirim "b" untuk mematikan lampu.
  }
}
```

Latihan :

1. Buat aplikasi kontrol Lampu AC 220V dengan ketentuan :
 - ✓ Saat tombol merah ditekan, maka tombol akan berubah warna menjadi hijau dan Lampu menyala
 - ✓ Sedangkan saat tombol ditekan kembali maka tombol akan berubah menjadi berwarna merah kembali dan Lampu akan mati.

Karakter yang dikirim PC ke Arduino

No	Kondisi LED	Karakter
1	Nyala	a
2	Mati	b

Visual kontroler pada PC (processing)

